

Lab2

PB22030892 刘铠瑜

任务 1：寄存器堆设计

REG_FILE.v

```
module REG_FILE (  
    input                [ 0 : 0]      clk,  
  
    input                [ 4 : 0]      rf_ra0,    // 读寄存器地址  
    input                [ 4 : 0]      rf_ra1,  
    input                [ 4 : 0]      rf_wa,    // 写寄存器地址  
    input                [ 0 : 0]      rf_we,    // 写使能信号  
    input                [31 : 0]      rf_wd,    // 写数据  
  
    output               [31 : 0]      rf_rd0,    // 读数据  
    output               [31 : 0]      rf_rd1  
);  
  
    reg [31 : 0] reg_file [0 : 31];  
  
    // 用于初始化寄存器  
    integer i;  
    initial begin  
        for (i = 0; i < 32; i = i + 1)  
            reg_file[i] = 0;  
    end  
  
    always @(posedge clk) begin                // 在时钟的上升沿进行判断  
        // 在写使能信号有效的同时，寄存器地址不为0才能写入，保证0号寄存器始终为0  
        if (rf_we && (rf_wa != 0)) begin  
            reg_file[rf_wa] <= rf_wd;  
        end  
    end  
  
    // 读操作时钟异步  
    assign rf_rd0 = reg_file[rf_ra0];  
    assign rf_rd1 = reg_file[rf_ra1];  
  
endmodule
```

REG_FILE_tb.v

```
module REG_FILE_tb ();

    reg                clk;
    reg    [ 4 : 0]    ra0, ra1, wa;
    reg    [ 0 : 0]    we;
    reg    [31 : 0]    wd;
    wire    [31 : 0]    rd0;
    wire    [31 : 0]    rd1;

    REG_FILE regfile (
        .clk      (clk),
        .rf_ra0    (ra0),
        .rf_ra1    (ra1),
        .rf_wa      (wa),
        .rf_we      (we),
        .rf_wd      (wd),
        .rf_rd0     (rd0),
        .rf_rd1     (rd1)
    );

    initial begin
        clk = 0;
        ra0 = 5'H0; ra1 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H0; wd = 32'H0;

        #12
        ra0 = 5'H0; ra1 = 5'H0; wa = 5'H3; we = 1'H1; wd = 32'H12345678;

        #5
        ra0 = 5'H0; ra1 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H0; wd = 32'H0;

        #5
        ra0 = 5'H3; ra1 = 5'H2; wa = 5'H2; we = 1'H1; wd = 32'H87654321;


        #5
        ra0 = 5'H0; ra1 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H0; wd = 32'H0;

        #5
        ra0 = 5'H3; ra1 = 5'H0; wa = 5'H0; we = 1'H1; wd = 32'H87654321;

        #10
        $finish;
    end

    always #5 clk = ~clk;
endmodule
```

波形图

 

任务 2：ALU 设计

ALU.v

```

module ALU (
    input          [31 : 0]      alu_src0,
    input          [31 : 0]      alu_src1,
    input          [ 4 : 0]      alu_op,

    output reg      [31 : 0]      alu_res
);

`define ADD          5'B00000
`define SUB          5'B00010
`define SLT          5'B00100
`define SLTU         5'B00101
`define AND          5'B01001
`define OR           5'B01010
`define XOR          5'B01011
`define SLL          5'B01110
`define SRL          5'B01111
`define SRA          5'B10000
`define SRC0         5'B10001
`define SRC1         5'B10010

always @(*) begin
    case(alu_op)
        `ADD :
            alu_res = alu_src0 + alu_src1;
        `SUB :
            alu_res = alu_src0 - alu_src1;
        `SLT :
            alu_res = ($signed(alu_src0) < $signed(alu_src1)) ? 32'H1 : 32'H0;
        `SLTU :
            alu_res = (alu_src0 < alu_src1) ? 32'H1 : 32'H0;
        `AND :
            alu_res = alu_src0 & alu_src1;
        `OR :
            alu_res = alu_src0 | alu_src1;
        `XOR :
            alu_res = alu_src0 ^ alu_src1;
        `SLL :
            alu_res = alu_src0 << alu_src1[4:0];
        `SRL :
            alu_res = alu_src0 >> alu_src1[4:0];
        `SRA :
            alu_res = $signed(alu_src0) >>> alu_src1[4:0];
        `SRC0 :
            alu_res = alu_src0;
        `SRC1 :

```

```
        alu_res = alu_src1;
    default :
        alu_res = 32'H0;
    endcase
end
endmodule
```

ALU_tb.v

```

`timescale 1ns / 1ps

module ALU_tb;

    // Inputs
    reg [31:0] alu_src0;
    reg [31:0] alu_src1;
    reg [4:0] alu_op;

    // Outputs
    wire [31:0] alu_res;

    ALU uut (
        .alu_src0(alu_src0),
        .alu_src1(alu_src1),
        .alu_op(alu_op),
        .alu_res(alu_res)
    );

    initial begin
        // Initialize inputs
        alu_src0 = 0;
        alu_src1 = 0;
        alu_op = 0;

        // 测试数据为 -1 和 2
        alu_src0 = 32'hFFFFFFF;
        alu_src1 = 32'h00000002;
        alu_op = 5'b00000; // ADD
        #10;

        alu_op = 5'b00010; // SUB
        #10;

        alu_op = 5'b00100; // SLT
        #10;

        alu_op = 5'b00101; // SLTU
        #10;

        alu_op = 5'b01001; // AND
        #10;

        alu_op = 5'b01010; // OR
        #10;
    end
endmodule

```

```
alu_op = 5'b01011; // XOR
#10;

alu_op = 5'b01110; // SLL
#10;

alu_op = 5'b01111; // SRL
#10;

alu_op = 5'b10000; // SRA
#10;

alu_op = 5'b10001; // SRC0
#10;

alu_op = 5'b10010; // SRC1
#10;

alu_op = 5'b11111; // Invalid operation
#10;

$finish;

end

endmodule
```

波形图



任务 3：在线计算器

Top.v

```

module TOP (
    input          [ 0 : 0]      clk,
    input          [ 0 : 0]      rst,

    input          [ 0 : 0]      enable,
    input          [ 4 : 0]      in,
    input          [ 1 : 0]      ctrl,

    output         [ 3 : 0]      seg_data,
    output         [ 2 : 0]      seg_an
);

    reg [31:0] alu_src0;
    reg [31:0] alu_src1;
    reg [4:0] alu_op;
    wire [31:0] alu_res;
    reg [31:0] output_data;

    ALU alu (
        .alu_src0(alu_src0),
        .alu_src1(alu_src1),
        .alu_op(alu_op),
        .alu_res(alu_res)
    );

    Segment segment (
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .output_data(output_data),
        .seg_data(seg_data),
        .seg_an(seg_an)
    );

    always @(posedge clk or posedge rst) begin // 异步复位
        if (rst) begin
            alu_src0 <= 32'b0;
            alu_src1 <= 32'b0;
            alu_op <= 5'b0;
            output_data <= 32'b0;
        end else if (enable) begin
            case (ctrl)
                2'b00: begin
                    alu_op <= in; // 输入操作码
                end
                2'b01: begin
                    alu_src0 <= {{27{in[4]}}, in}; // 输入第一个操作数，符号扩展为32位
            end
        end
    end

```



```

        end
        2'b10: begin
            alu_src1 <= {{27{in[4]}}, in}; // 输入第二个操作数，符号扩展为32位
        end
        2'b11: begin
            output_data <= alu_res;      // 输出结果
        end
    endcase
end
end

endmodule

```

任务 4：初始化存储器

dist_mem_gen_0.v

```

dist_mem_gen_0 your_instance_name (
    .a(a),      // input wire [5 : 0] a
    .d(d),      // input wire [31 : 0] d
    .clk(clk),  // input wire clk
    .we(we),    // input wire we
    .spo(spo)   // output wire [31 : 0] spo
);

```

top.v

```
module top (  
    input wire [5:0] a,          // 地址输入  
    input wire [31:0] d,        // 数据输入  
    input wire clk,             // 时钟信号  
    input wire we,              // 写使能信号  
    output wire [31:0] spo      // 数据输出  
);  
  
// 实例化 dist_mem_gen_0  
dist_mem_gen_0 u_dist_mem_gen_0 (  
    .a(a),  
    .d(d),  
    .clk(clk),  
    .we(we),  
    .spo(spo)  
);  
  
endmodule
```